

<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit		
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A	<i>File</i>

ERICSSON TEI - T DIVISION

HW DEPARTMENT

Analog HW Design Seminar n.1

AGENDA

1 Introduzione

2 Circuiti PLL

Generalita'
Oscillatori
Divisori di frequenza
Moltiplicatori di frequenza
Comparatori di fase
Filtri

3 Linee di trasmissione

Strip lines
Microstrip
Linee di ritardo
Linee a cavo

4 Interfacce seriali ad alto bit-rate


Dispositivi ECL / PECL
Segnali codificati e non codificati
Concetto di equalizzazione
Ricostruzione dell'offset
Estrazione della temporizzazione

5 Esempi di circuiti di base

Circuiti a transistors
Circuiti con amplificatori operazionali

Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	Checked	No. TH-95:1090 UIt	File
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)		Date 1995-04-14	Rev A

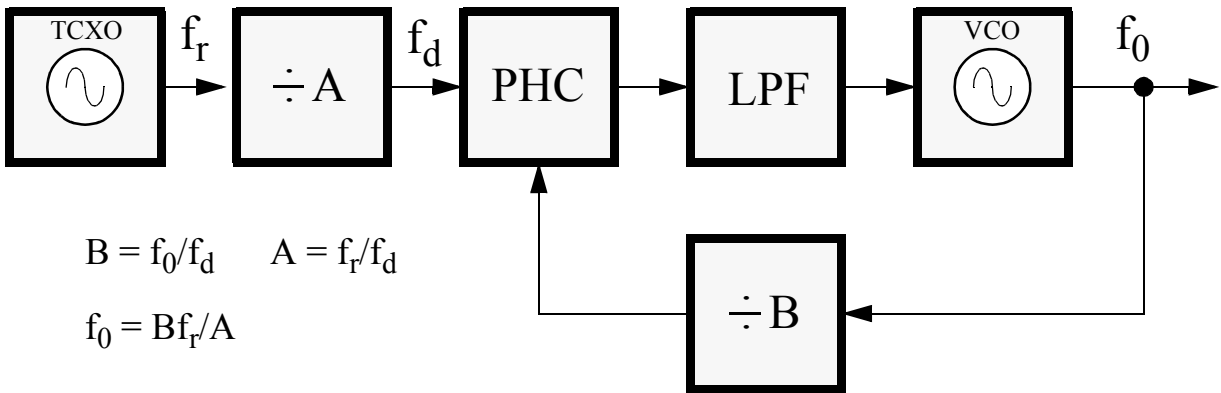Schema a blocchi di un circuito PLL (Phase Locked Loop)




$$B = f_0/f_d \quad A = f_r/f_d$$

$$f_0 = Bf_r/A$$


PHC = PHase Comparator
 LPF = Low Pass Filter
 VCO = Voltage Controlled Oscillator
 TCXO = Temperature Controlled Xtal Oscillator

<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

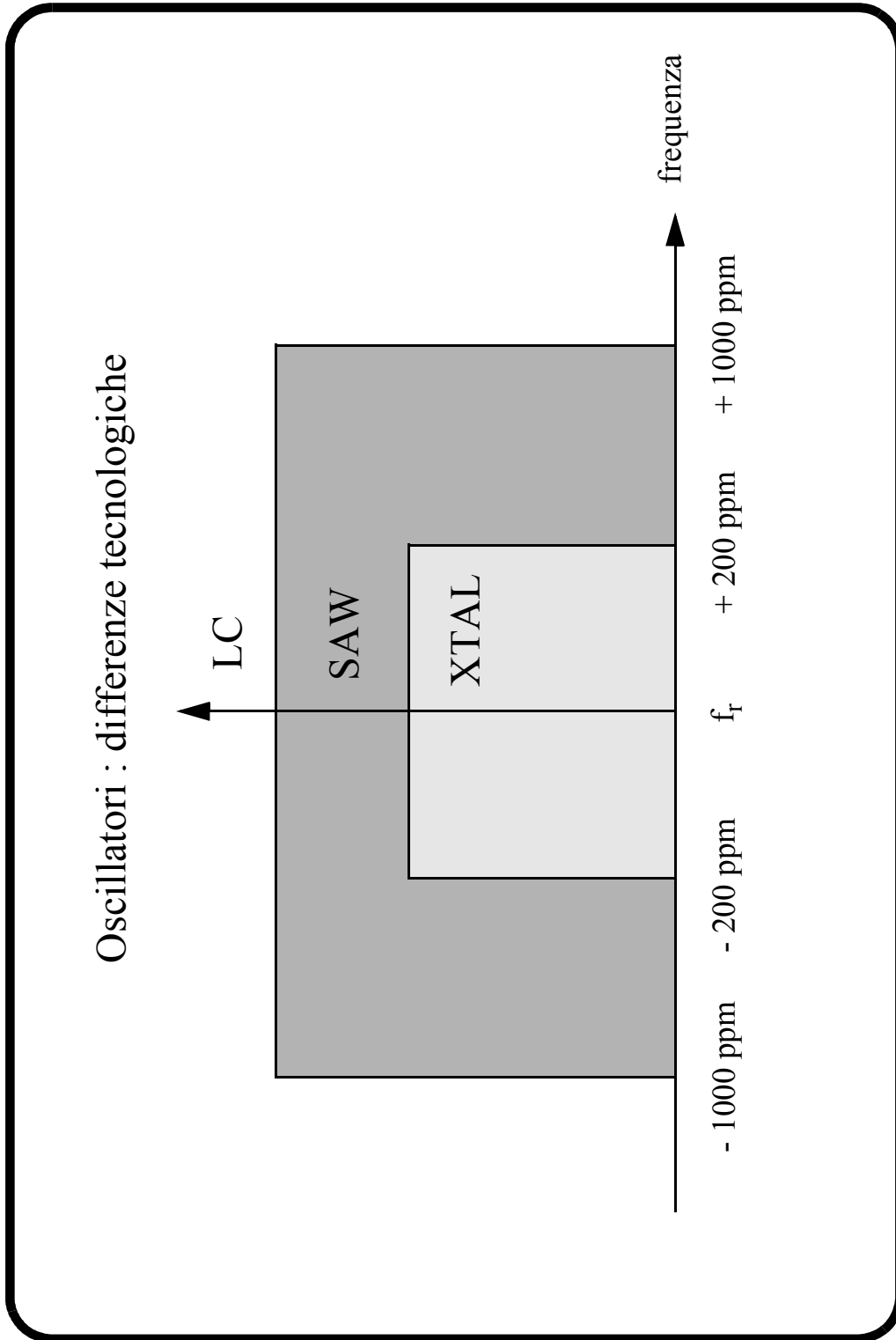

Subject responsible TEI/TH C. Mozetic		No. TH-95:1090 UIt	
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)		Checked	Rev A
		Date 1995-04-14	File

Oscillatori : reazione positiva

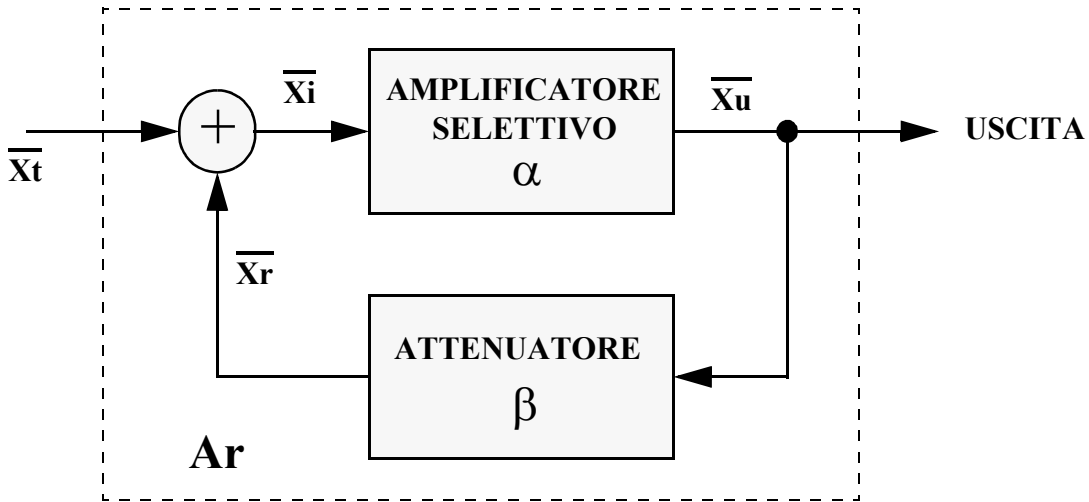


$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{X}_u}{\bar{X}_i} \quad \bar{\beta} = \frac{\bar{X}_r}{\bar{X}_u} \quad \longrightarrow \quad \bar{X}_u = \bar{\alpha}\bar{X}_i \quad \bar{X}_r = \bar{\beta}\bar{X}_u$$


$$\text{ma} \quad \bar{X}_t = \bar{X}_i - \bar{X}_r \quad e \quad \bar{A}_r = \frac{\bar{X}_u}{\bar{X}_t} \quad \longrightarrow \quad \bar{A}_r = \frac{\bar{\alpha}\bar{X}_i}{\bar{X}_i - \bar{X}_r}$$

$$\text{quindi} \quad \bar{A}_r = \frac{\bar{\alpha}\bar{X}_i}{\bar{X}_i - \bar{\alpha}\bar{\beta}\bar{X}_i} = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}\bar{\beta}} \quad (1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \angle \bar{\alpha}\bar{\beta} = 0 \\ |\bar{\alpha}\bar{\beta}| \geq 1 \end{array} \right. \quad (2)$$

<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
<i>File</i>			

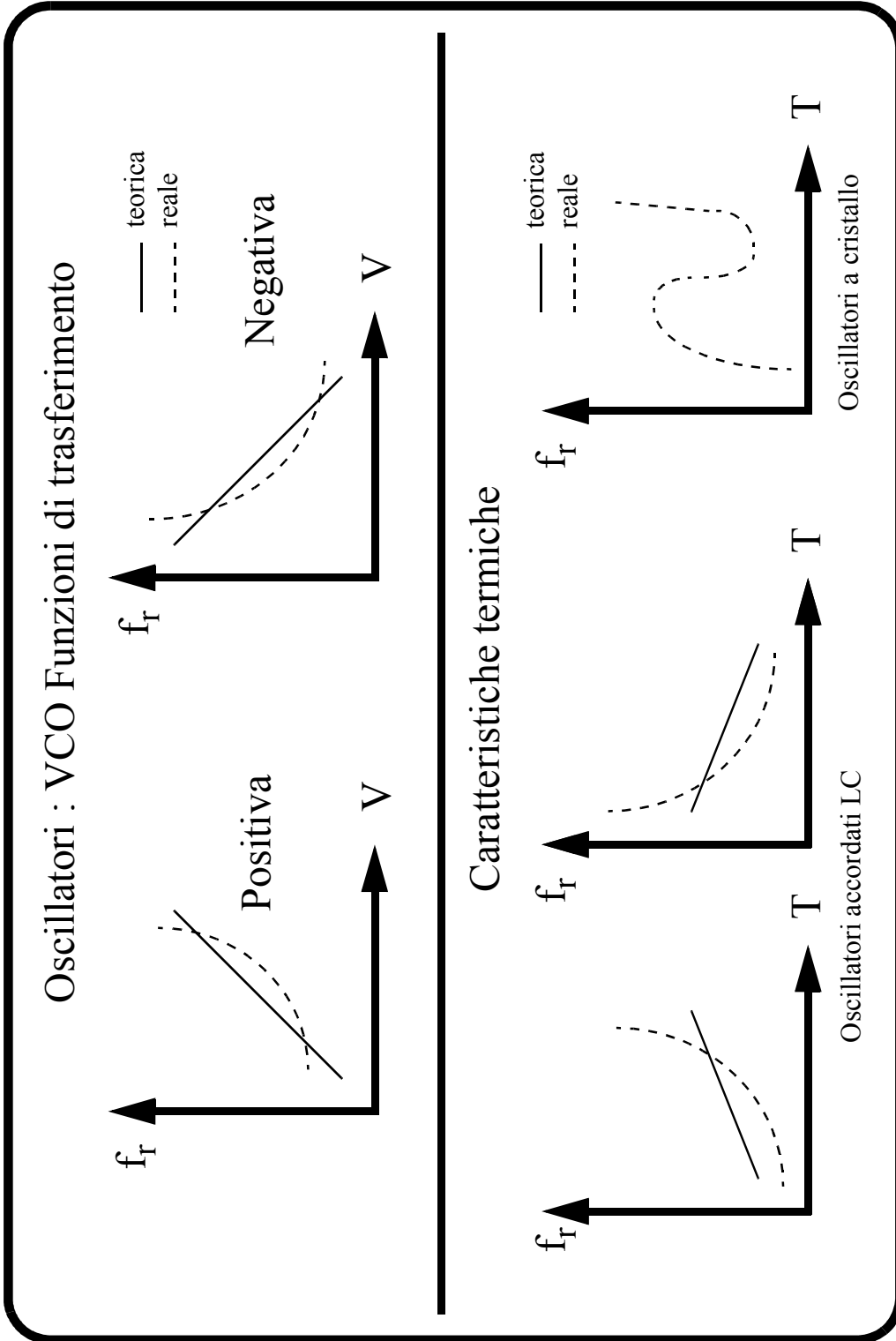


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
<i>File</i>			

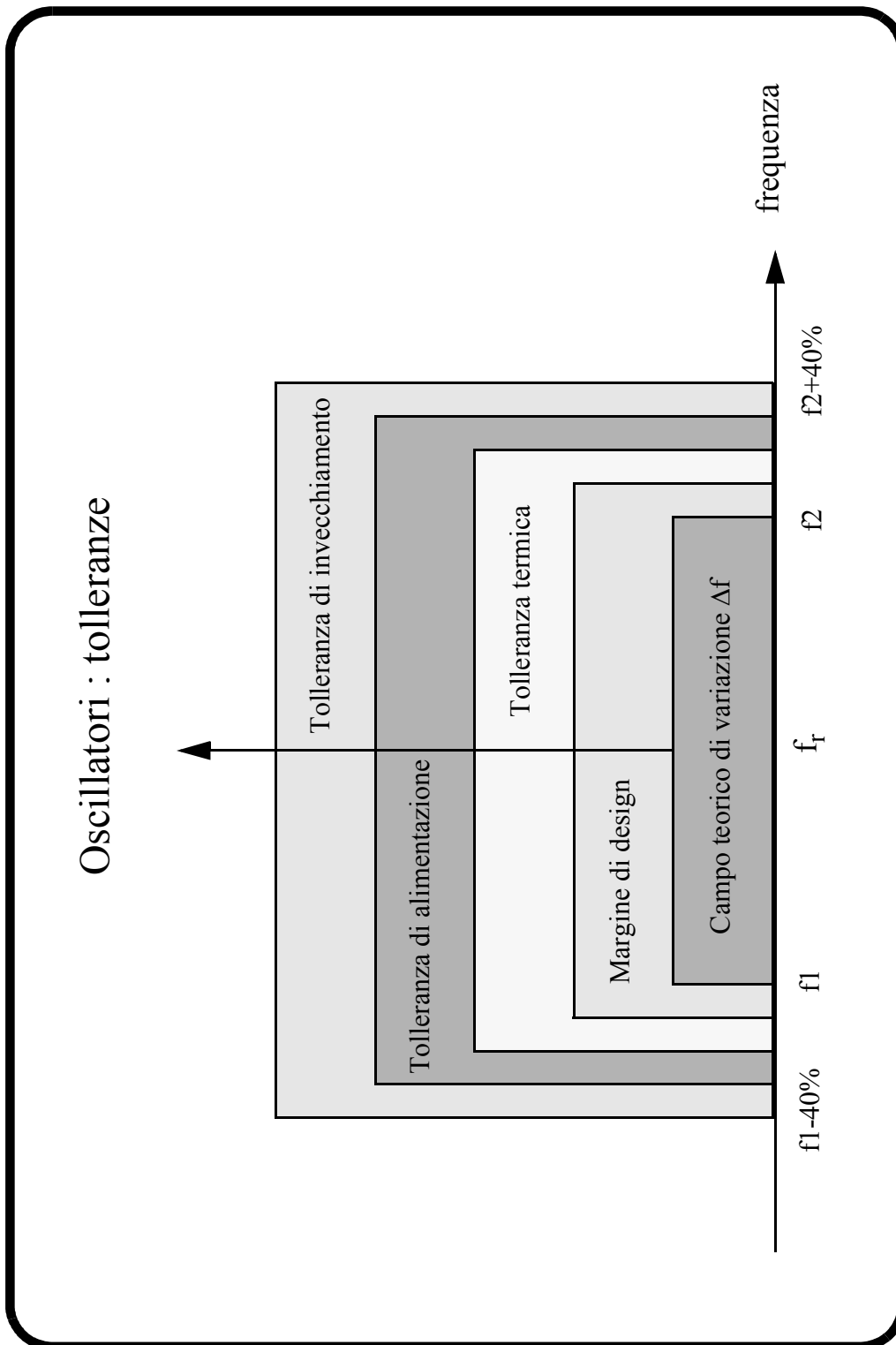


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

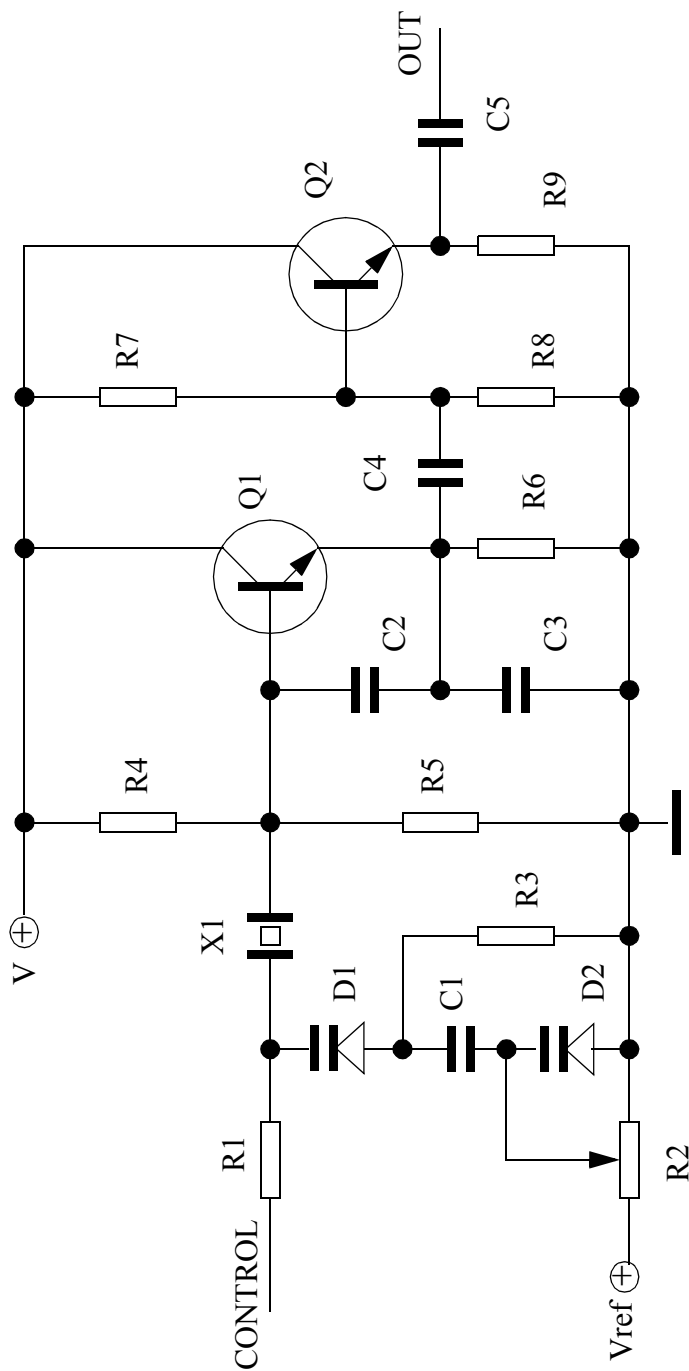Oscillatori : esempio di VCXO privo di accordo in uscita




<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

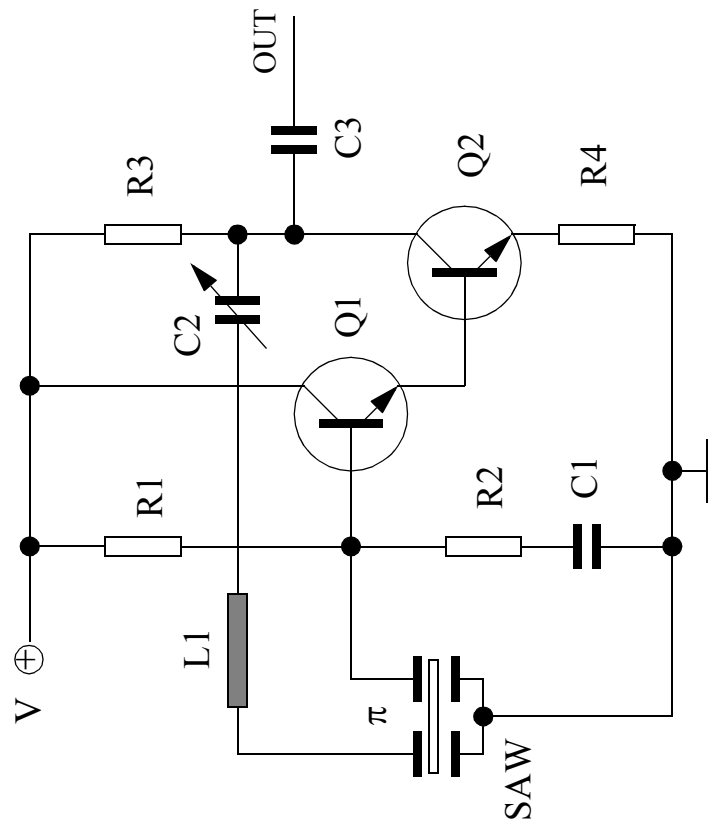
Oscillatori : esempio di oscillatore con filtro SAW a sfasamento π




<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit		
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A	<i>File</i>

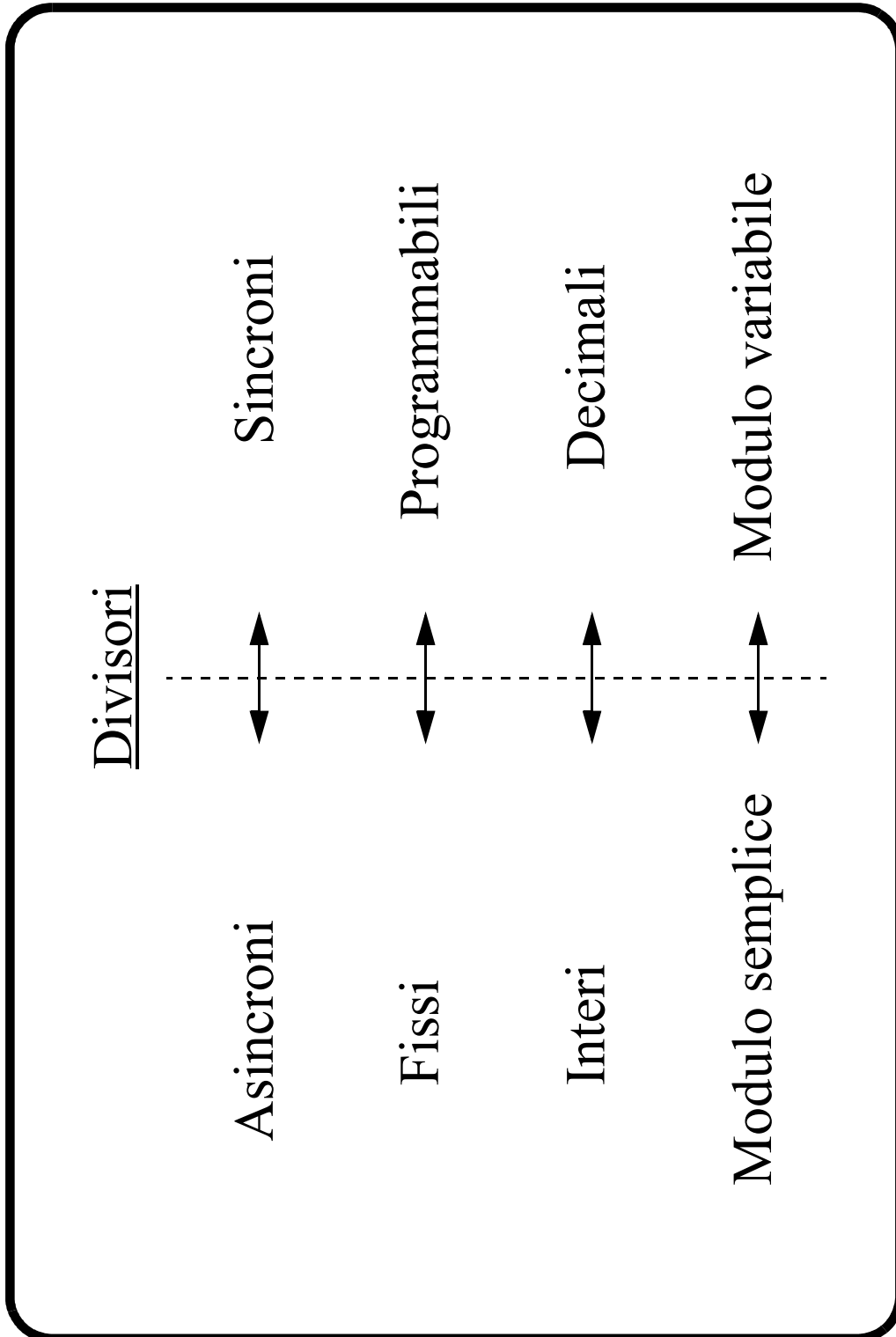


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

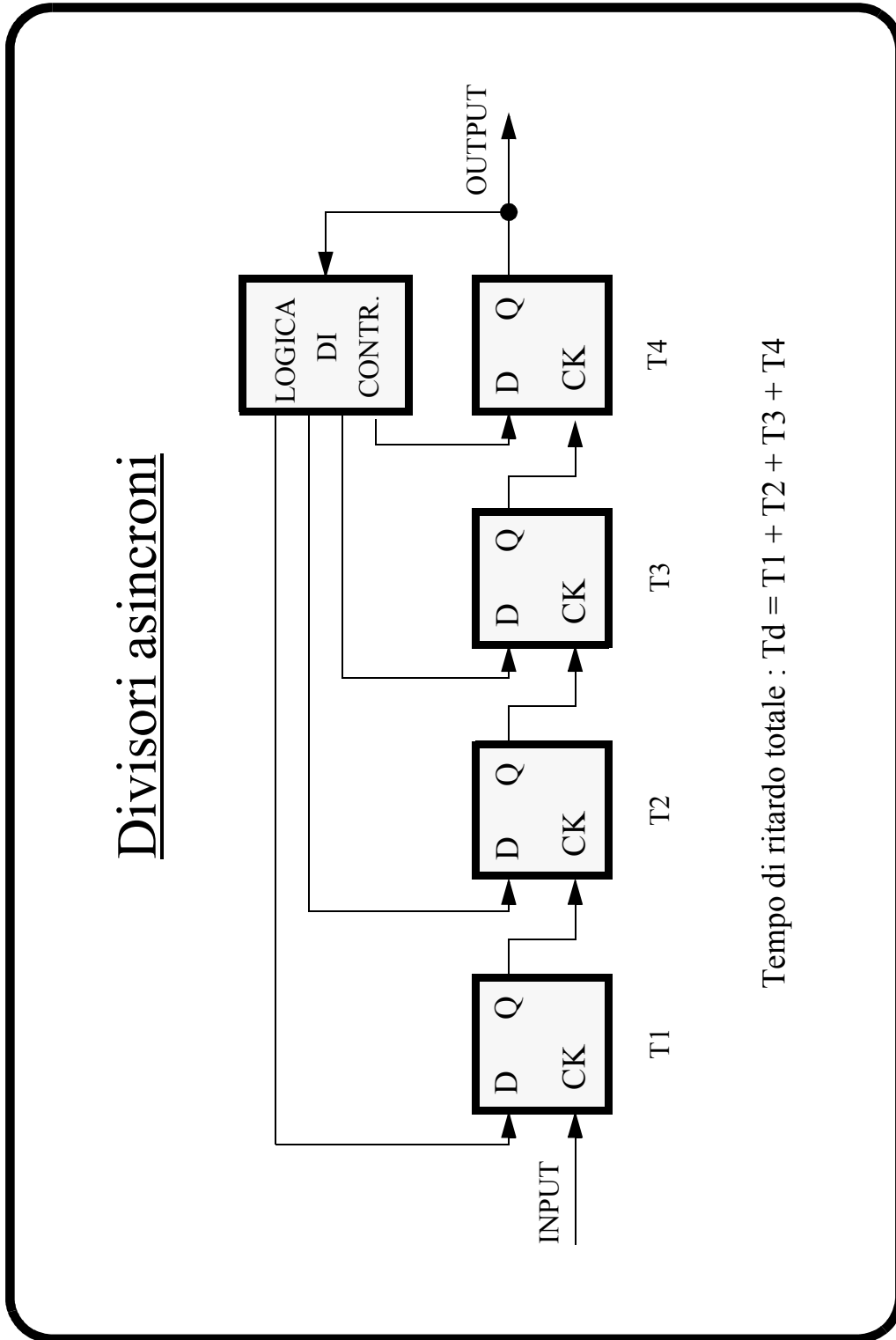


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

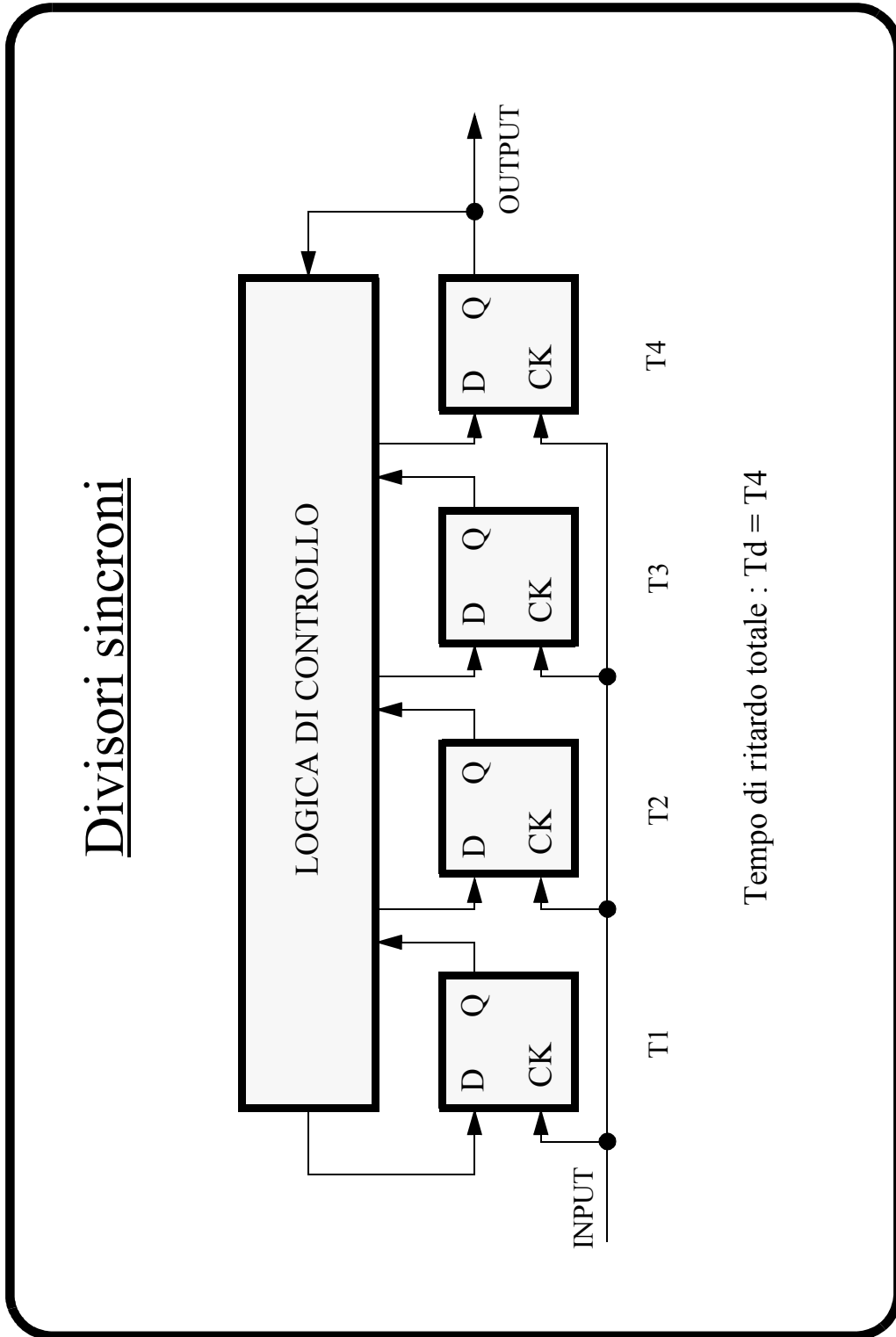

<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

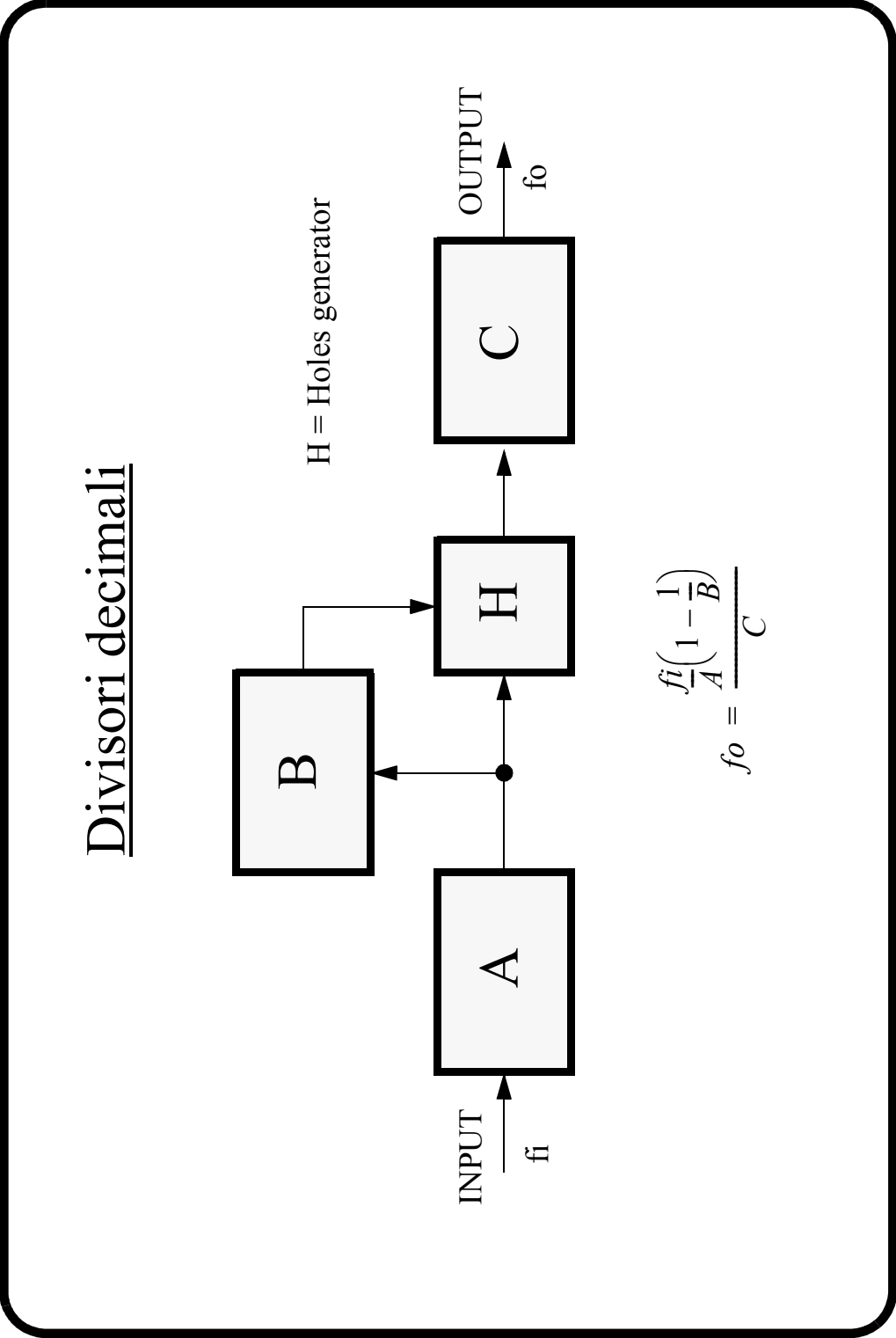


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

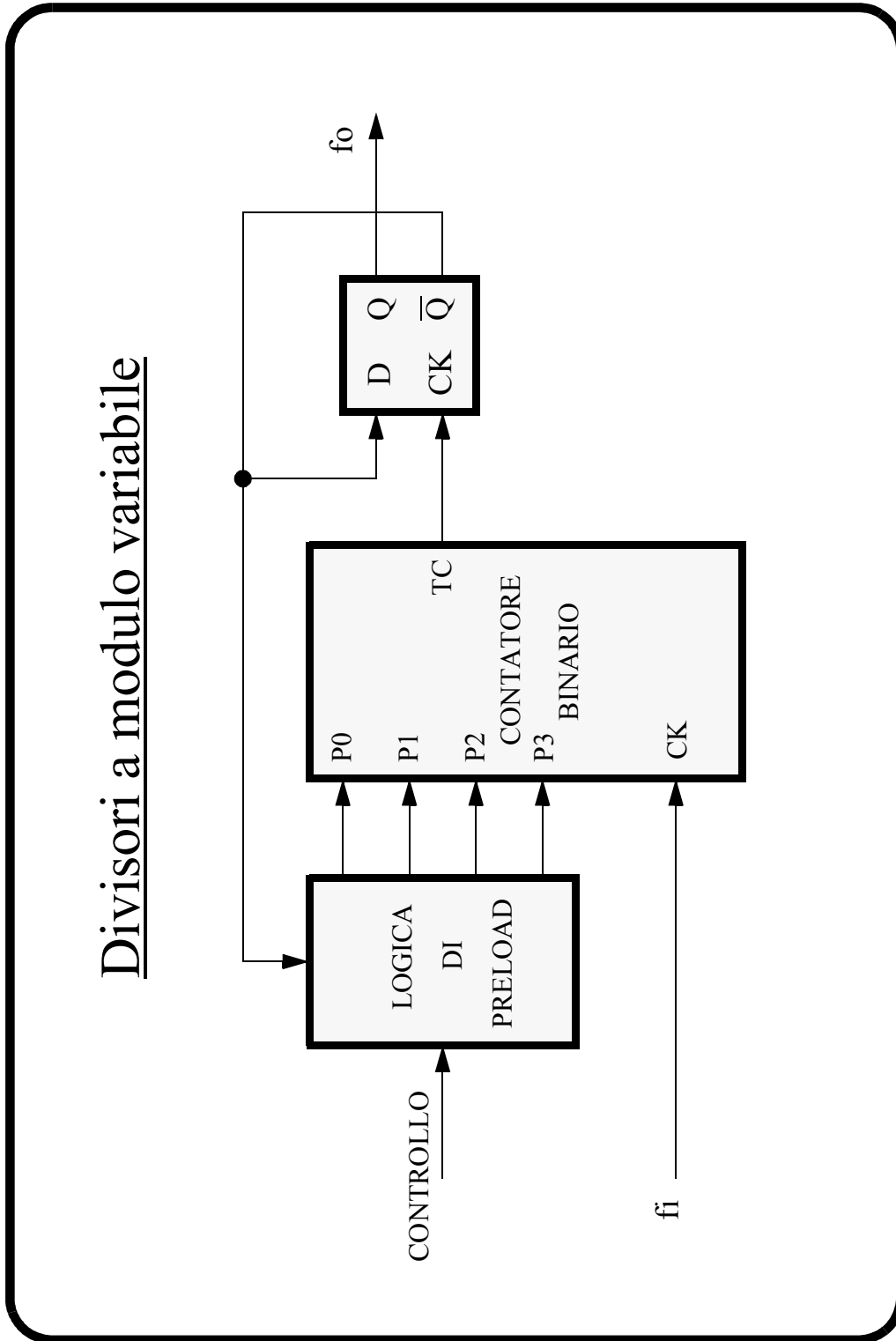


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

Moltiplicatori di frequenza

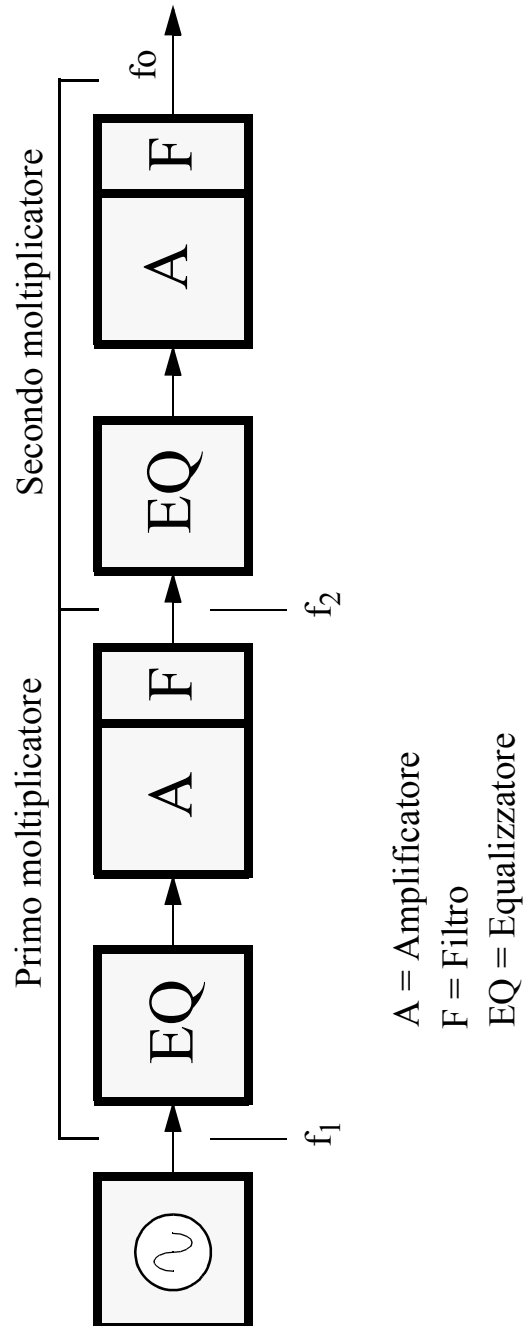


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

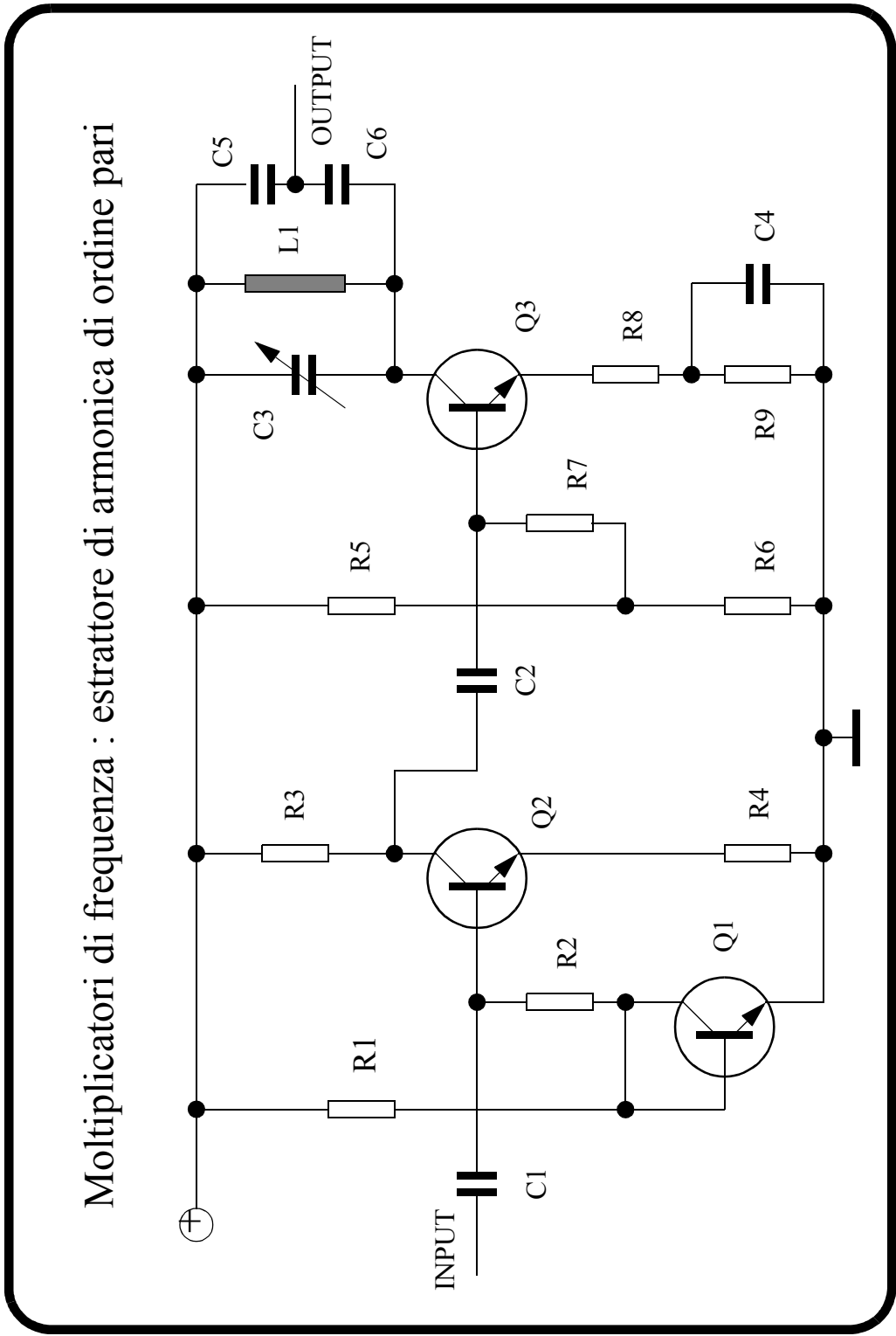


Subject responsible TEI/TH C. Mozetic		No. TH-95:1090 Uit	
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)	Checked	Date 1995-04-14	Rev A
		File	

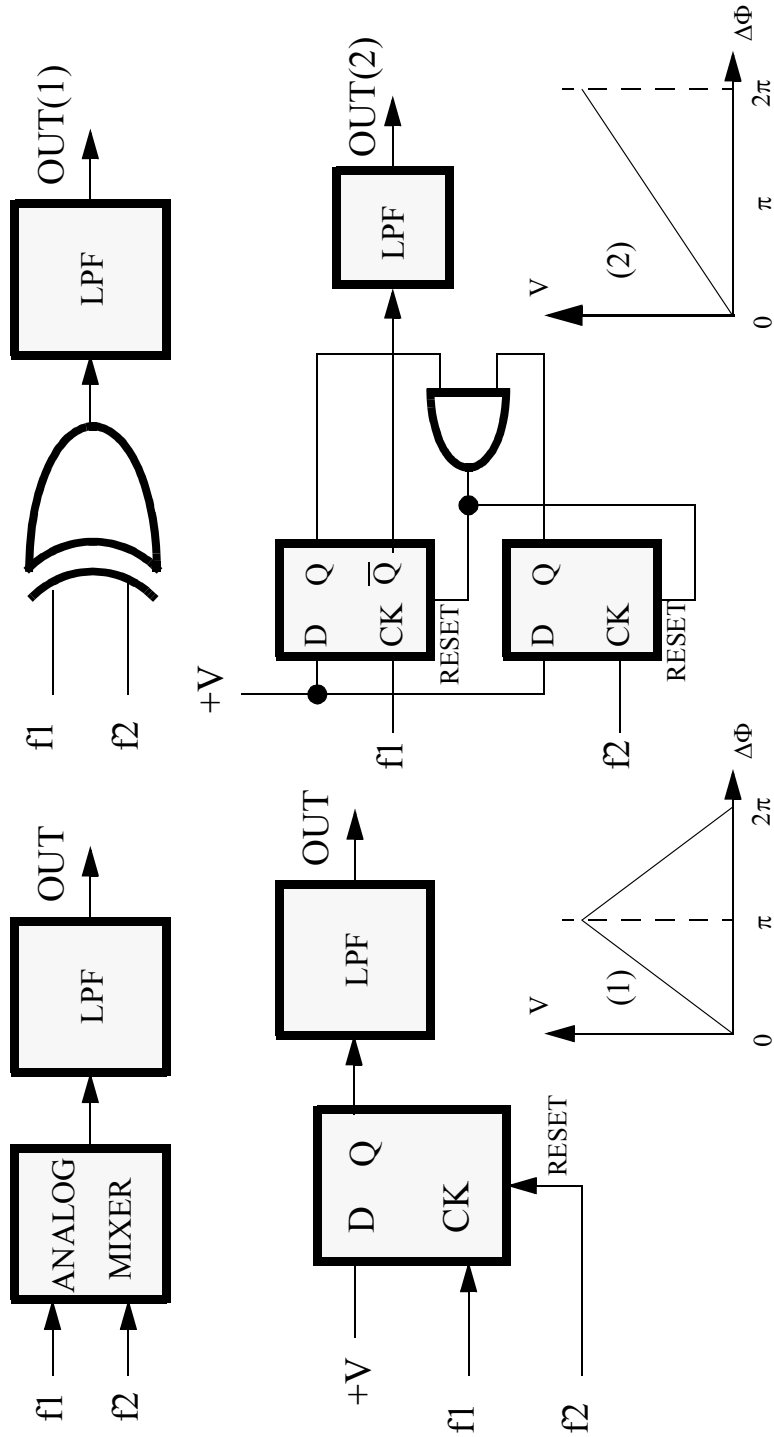Comparatori di frequenza e di fase : esempi



<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

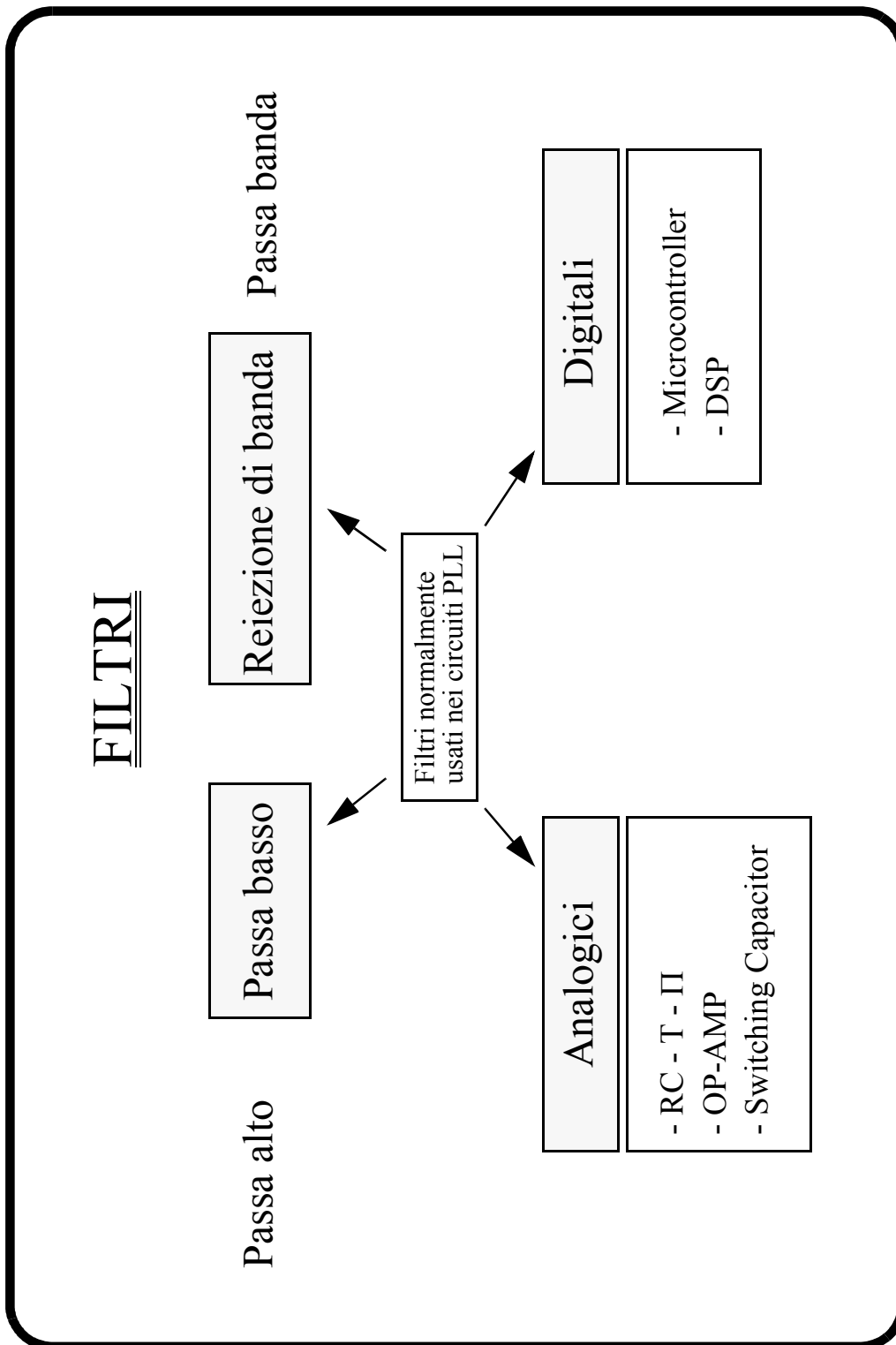

Subject responsible TEI/TH C. Mozetic		No. TH-95:1090 U/it	
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)		Date 1995-04-14	
Checked		Rev A	
		File	

Filtri : fattore di smorzamento

Frequenza naturale : $\omega_n = \sqrt{(K_0 K_\phi \omega_{LPF})}$

Freq. nat. smorzata : $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$


Fattore di smorzamento : $\zeta = \frac{\gamma}{\sqrt{1 + \gamma^2}}$

$$\zeta = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_{LPF}}{K_0 K_\phi}}$$

Dove : $\gamma = \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{\gamma_a}{\gamma_b}\right)$


$$K_0 = \frac{\omega_0}{V_f}$$
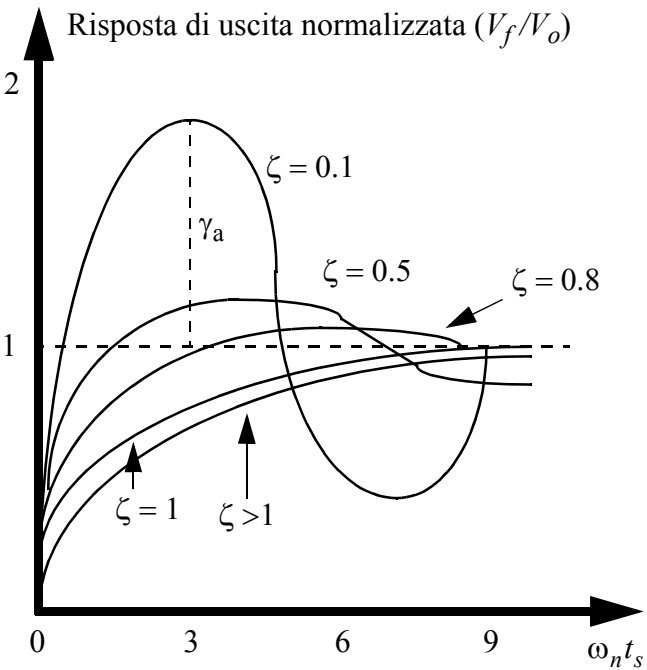
$$K_\phi = \frac{\Delta V_0}{\Delta \phi}$$



<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

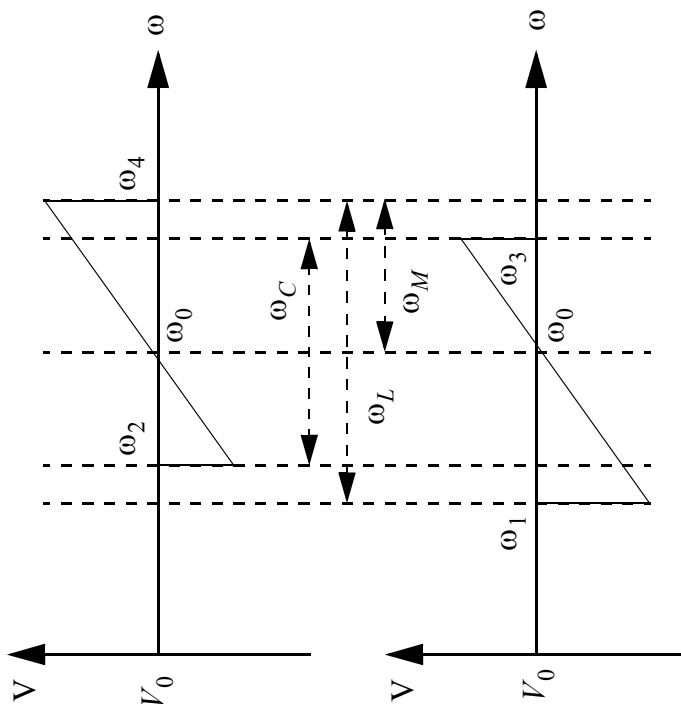PLL : campo di aggancio e campo di cattura



Campo di aggancio : $\omega_L = K_0 K_\phi$

Campo di cattura : $\omega_C = 2\left(\frac{\omega_L}{2} - \Gamma\right)$


Campo di mantenimento : $\omega_M = \frac{\omega_L}{2}$

dove : $\Gamma = f(\zeta)$


Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	Checked	No. TH-95:1090 UIt
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)	Date 1995-04-14	Rev A
	File	

Strip lines

Singole (sbilanciate)

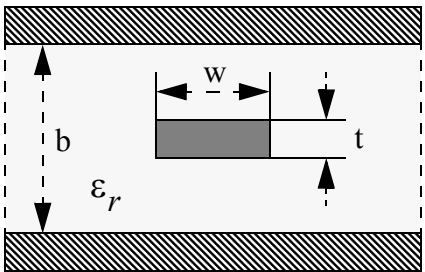

Accoppiate (bilanciate)

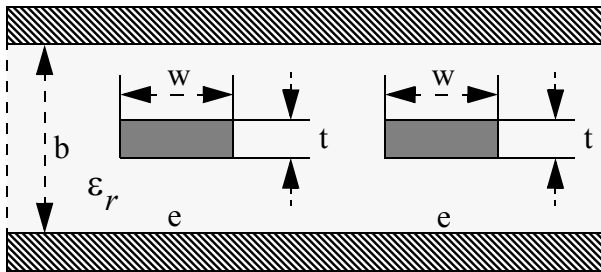

$$\text{se : } \frac{w}{b-t} \leq 0,35 \quad \text{allora } Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{4b}{\pi d_0}$$

$$\text{se : } \frac{w}{b-t} \geq 0,35 \quad \text{allora } Z_0 = \frac{94,15}{\sqrt{\epsilon_r} [(w/ba) + C]}$$

$$\text{dove } C = \frac{1}{\pi} \left[\frac{2}{a} \ln \left(\frac{1}{a} + 1 \right) - \left(\frac{1}{a} - 1 \right) \ln \left(\frac{1}{a^2} - 1 \right) \right]$$

$$\text{e } a = \left(1 - \frac{t}{b} \right)$$

$$\text{Impedenza even (e) : } Z_{0e} = Z_0 \sqrt{\frac{1+P}{1-P}}$$


$$\text{Impedenza odd (o) : } Z_{0o} = Z_0 \sqrt{\frac{1-P}{1+P}}$$

dove P rappresenta l'accoppiamento tra i due conduttori

Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	Checked	No. TH-95:1090 U'it	File
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)		Date 1995-04-14	Rev A

Microstrips

Singole (sbilanciate)

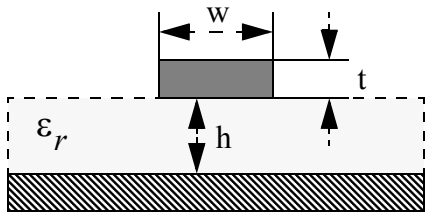

per $\frac{w}{h} < 3,3$ $Z_0 = A(C - B)$


$$A = \frac{119,9}{\sqrt{2(\epsilon_r + 1)}} \quad B = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \right) \left(\ln \frac{\pi}{2} + \frac{\ln 4/\pi}{\epsilon_r} \right)$$

$$C = \ln \left(\frac{4h}{w} + \sqrt{\left(\frac{4h}{w} \right)^2 + 2} \right)$$

$$\text{per } \frac{w}{h} < 1,3 \quad \epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2 \left(1 - \frac{B}{C} \right)^2} \quad \text{per } \frac{w}{h} > 1,3 \quad \epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2 \left(1 + \frac{10h}{w} \right)^{0,555}}$$

per $\frac{w}{h} > 3,3$ $Z_0 = \frac{D}{\left[\frac{w}{2h} + 0,44127 + \frac{0,08226(\epsilon_r - 1)}{\epsilon_r^2} + \frac{(\epsilon_r + 1)}{2\pi\epsilon_r} \left(1,4516 + \ln \left(\frac{w}{2h} + 0,94 \right) \right) \right]}$ $D = \frac{59,95\pi}{\sqrt{\epsilon_r}}$

Accoppiate (bilanciate)

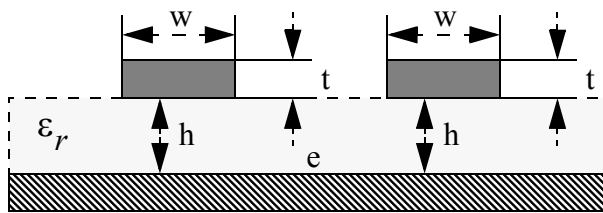


Impedenza even (e) : $Z_{0e} = Z_0 \sqrt{\frac{1+P}{1-P}}$


Impedenza odd (o) : $Z_{0o} = Z_0 \sqrt{\frac{1-P}{1+P}}$

<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

Linee di ritardo

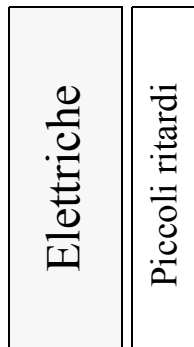



Linee di ritardo elettriche

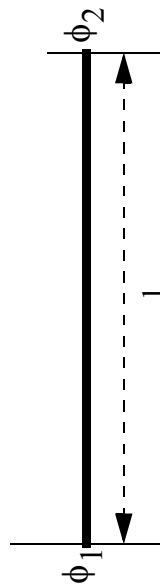

$$\lambda_v = \frac{c}{f}$$


$$\lambda_l = \frac{\lambda_v}{\sqrt{\epsilon_r}}$$
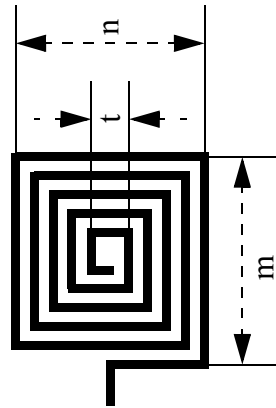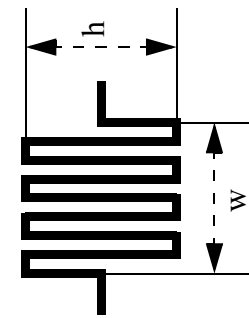
$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = 2\pi \frac{l}{\lambda_l}$$



Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	Checked	No. TH-95:1090 Uit	File
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)		Date 1995-04-14	Rev A

Linee a cavo

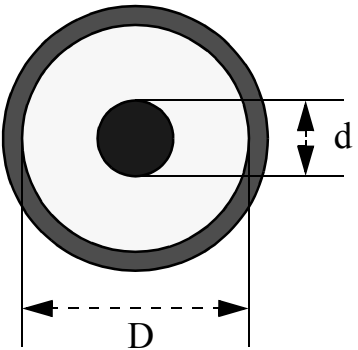

Costanti primarie

$$R = 4,2 \cdot 10^{-6} \sqrt{f \left(\frac{1}{r_e} + \frac{1}{r_i} \right)} \quad L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{r_e}{r_i}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon_r}{\ln \frac{r_e}{r_i}} \quad G = \frac{2\pi\sigma_d}{\ln \frac{r_e}{r_i}}$$



$$Z_0 = 60 \sqrt{\frac{1}{\epsilon_r}} \ln \left(\frac{r_e}{r_i} \right)$$

Costanti secondarie

$$\bar{Z}_o = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad \text{Impedenza}$$


Costante di propagazione

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2} \left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC) \right]}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} \left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - (RG - \omega^2 LC) \right]}$$


Subject responsible TEI/TH C. Mozetic		No. TH-95:1090 Uit	
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)	Checked	Date 1995-04-14	Rev A
		File	

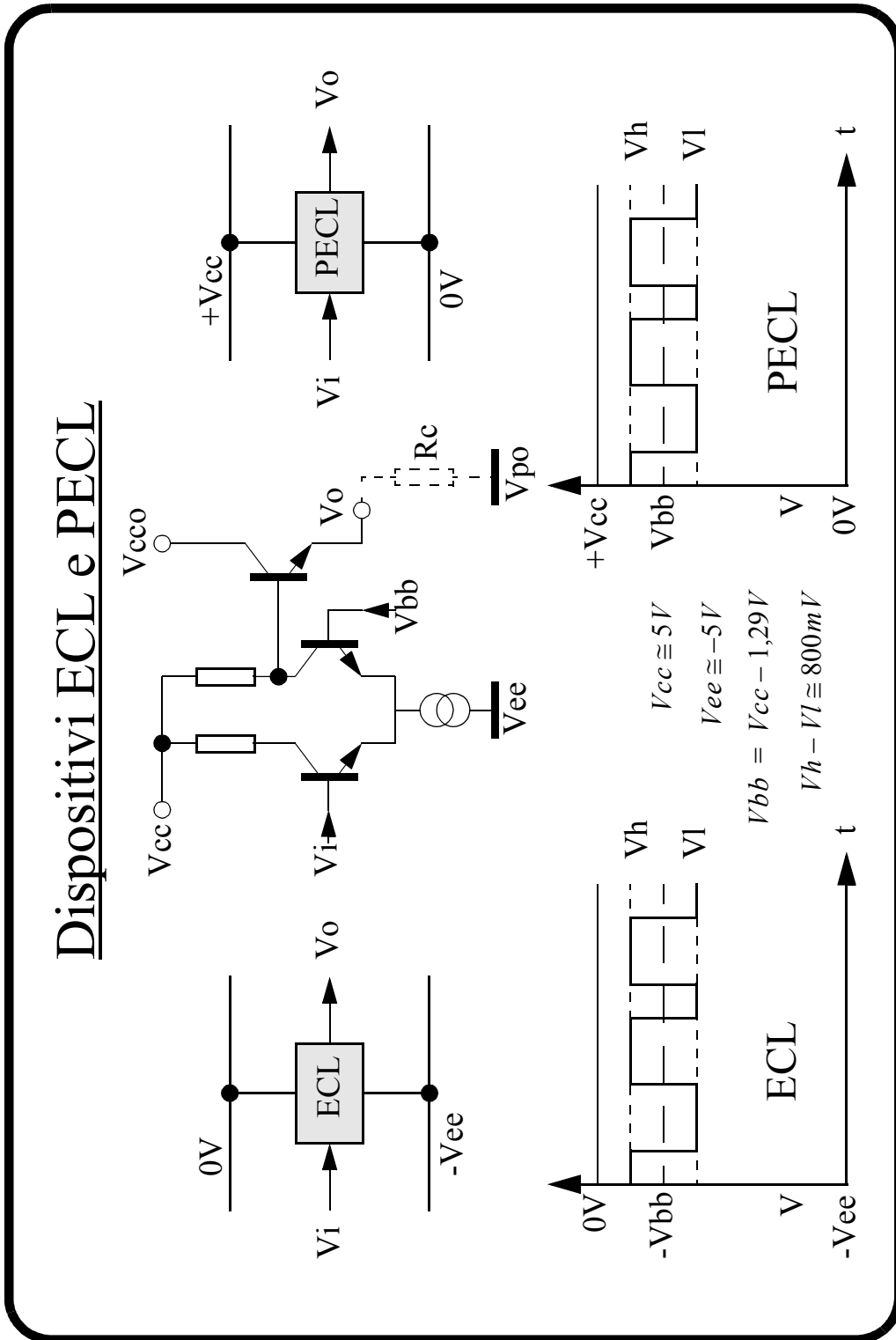


Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	Checked	No. TH-95:1090 U/it	File
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)	Date 1995-04-14	Rev A	

Dispositivi ECL/PECL : strutture e polarizzazioni

Strutture single ended

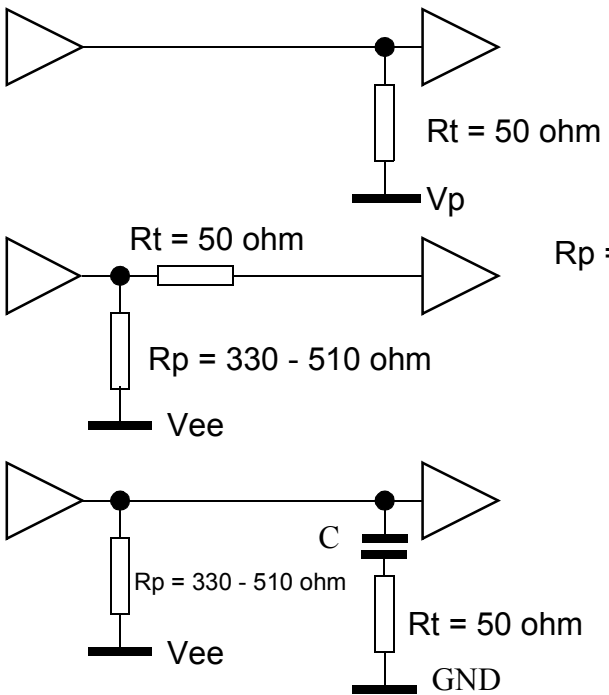

Strutture differenziali

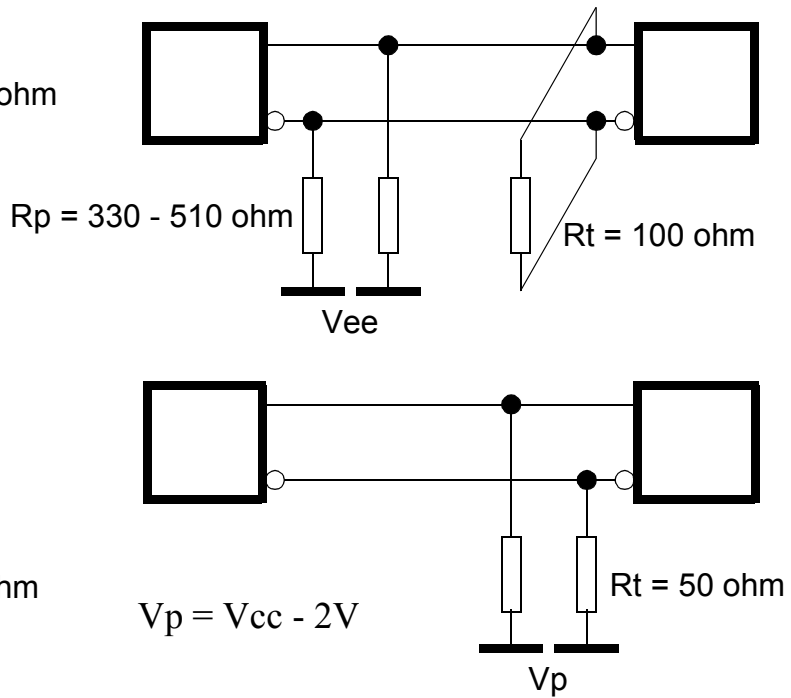

Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	Checked	No. TH-95:1090 UIt	File
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)		Date 1995-04-14	Rev A

Dati trasmessi in modo seriale

Non codificati

NRZ

- Non e' possibile estrarre la temporizzazione.
- Il valor medio in continua puo' essere nullo, fluttuante, mediamente positivo o negativo.
- La sua trasmissione e' contemplabile solo per brevi distanze ove possa essere controllata la lunghezza delle linee che trasportano i dati e la temporizzazione (clock).

Codificati

AMI


Manchester

CMI


HDB3

- E' possibile estrarre la temporizzazione.
- Il valor medio in continua e' nullo

<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

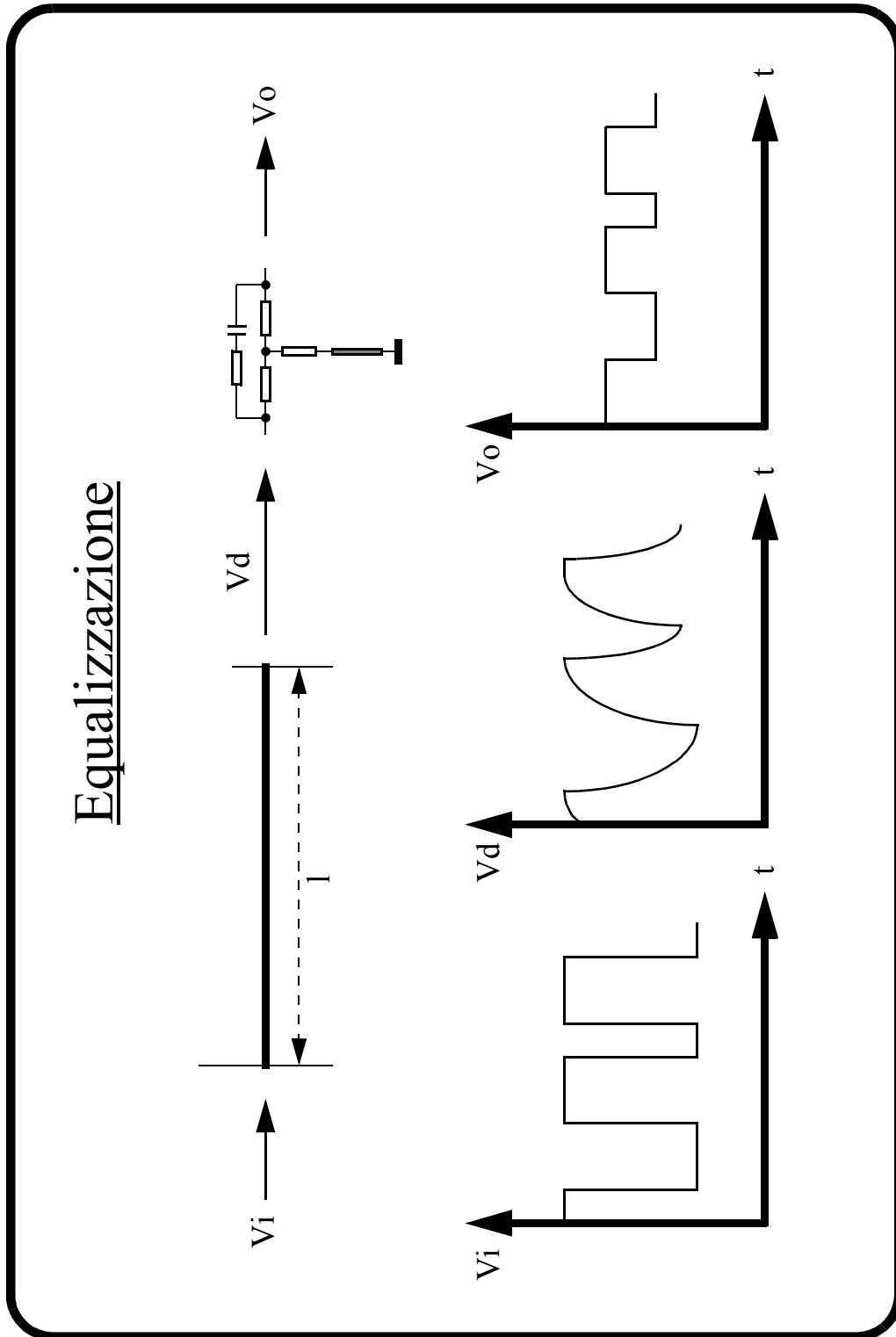

<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

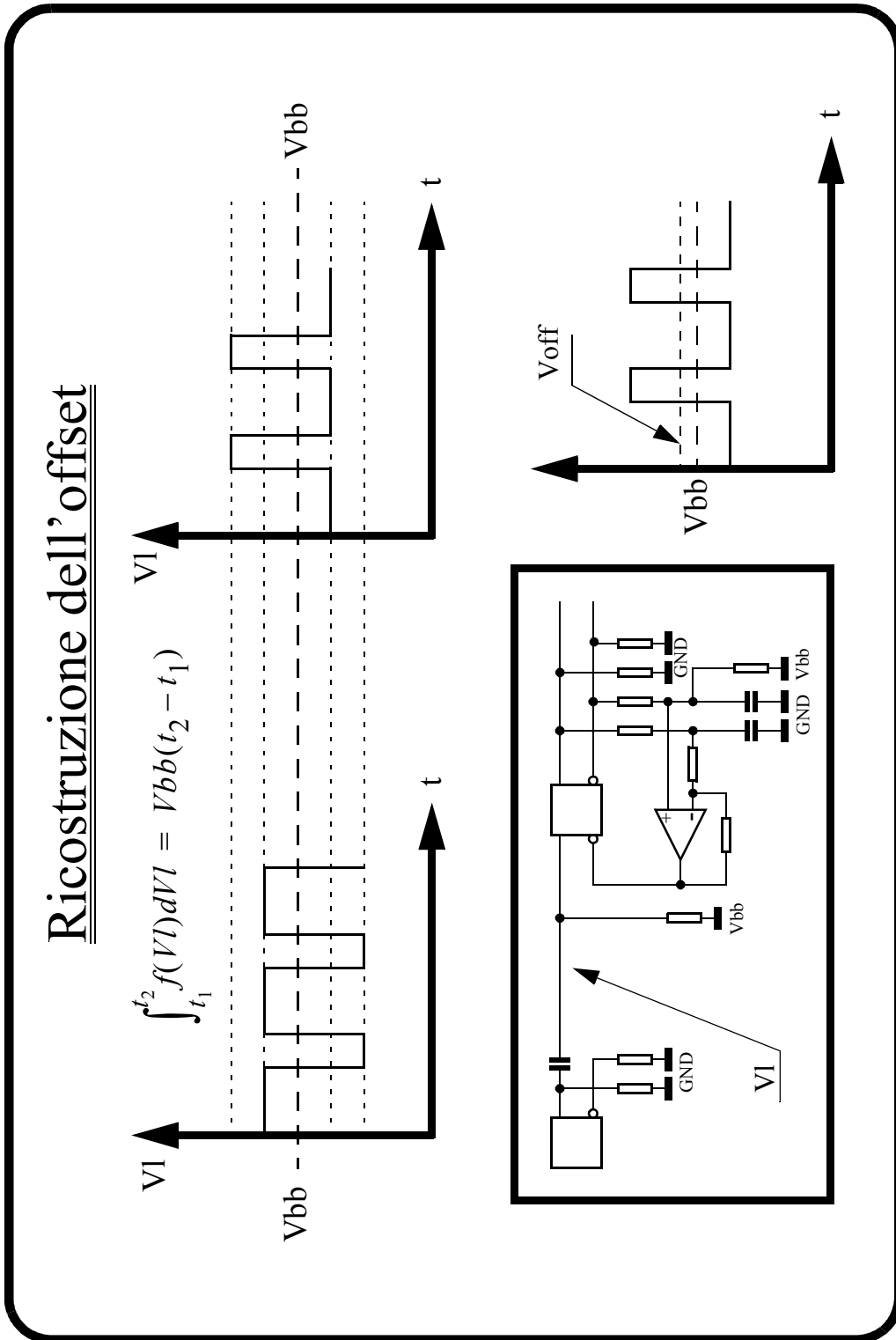

Subject responsible TEI/TH C. Mozetic		Checked	No. TH-95:1090 UIt	
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)			Date 1995-04-14	Rev A

Estrazione della temporizzazione (clock)

PLL (Phase locked loop)
Attivo

Vantaggi:
Riduzione del jitter
Ingombro minimo

Svantaggi:
Costo
Flessibilita'

Q-TANK (serbatoio di energia)
Passivo

Vantaggi:
Costo
Assorbimento

Svantaggi:
Jitter elevato
Flessibilita'

ILO (Injection locked oscillator)
Attivo



Vantaggi:
Costo
Prestazioni

Svantaggi:
Criticita' di sviluppo
Assorbimento


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

Estrazione della temporizzazione : esempi

Q-TANK
(serbatoio di energia)

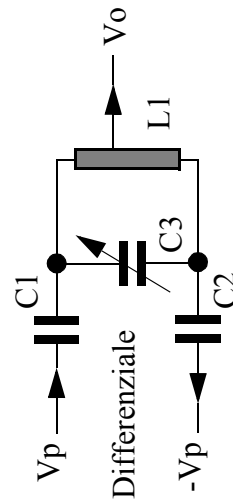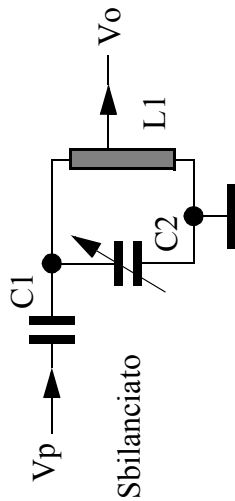


ILO
(Injection locked oscillator)

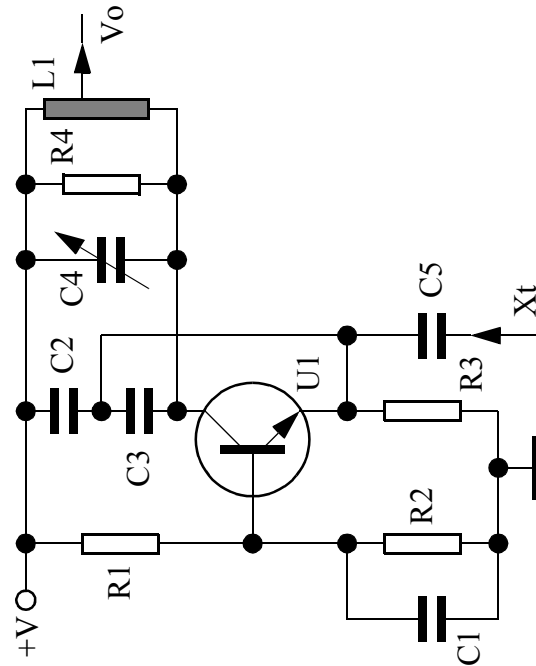

Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	Checked	No. TH-95:1090 UIt	File
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)		Date 1995-04-14	Rev A

Transistor BJT : esempio di polarizzazione

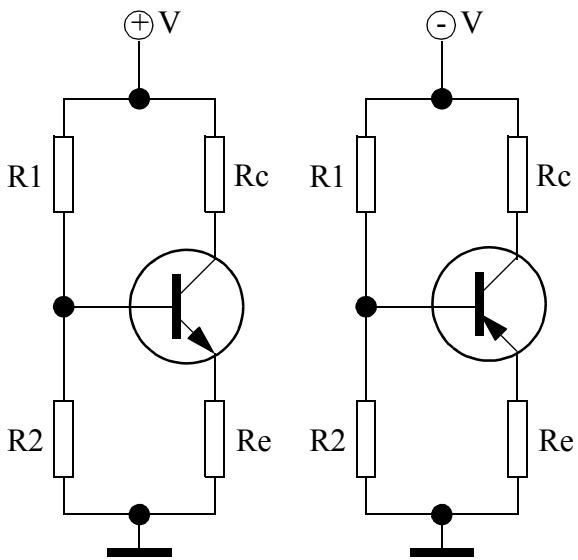DRIVER $I_c = I_{cmax}/5$
 PREAMP $I_c = I_{cmax}/50$



$$V_c = \frac{V}{2} \quad R_c = \frac{V_c}{I_c} \quad R_e = \frac{R_c}{G_v}$$

$$\beta \cong h_{fe}$$

$$I_p \geq 7I_b \quad I_b = \frac{I_c}{\beta}$$


$$R_p = \frac{V}{I_p} \quad R_p = R_1 + R_2$$

$$V_b = V_e \pm V_{be}$$

$$R_2 = \frac{V_b}{I_p} \quad R_1 = \frac{V - V_b}{I_p + I_b}$$


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

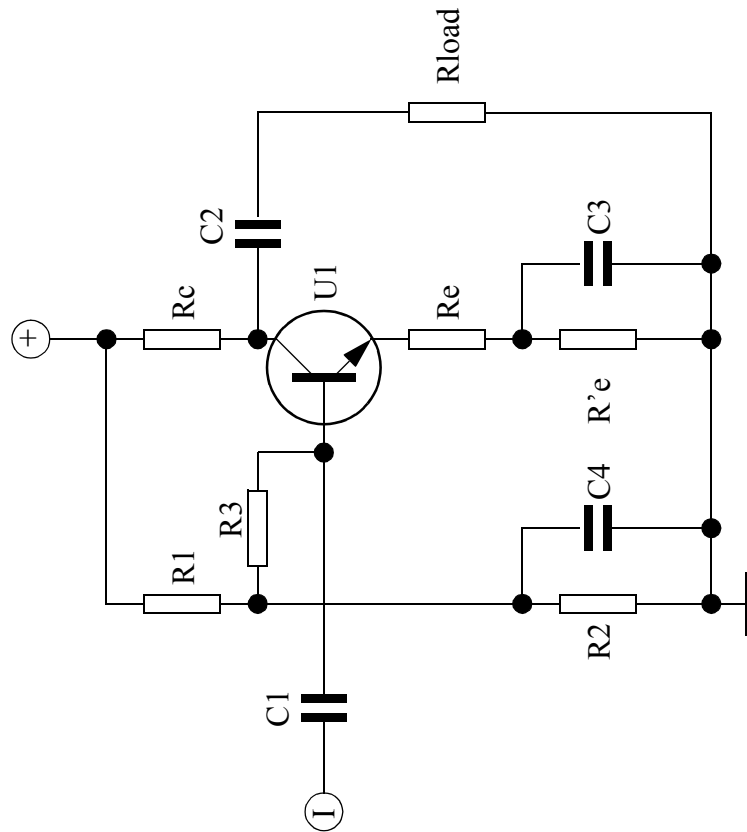Amplificatore a transistor : esempio di architettura




<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit		
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A	<i>File</i>

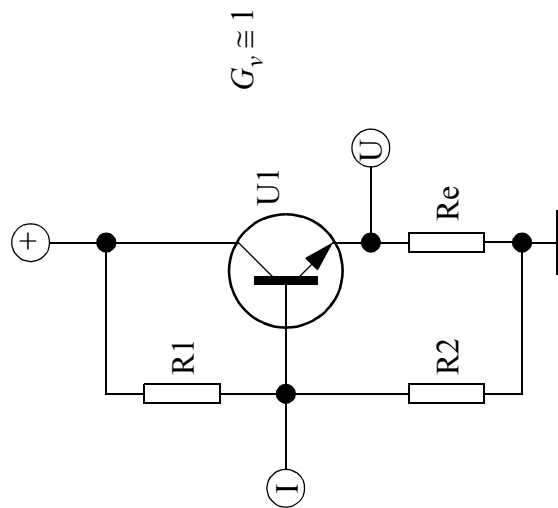Amplificatore a transistor : voltage follower




<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

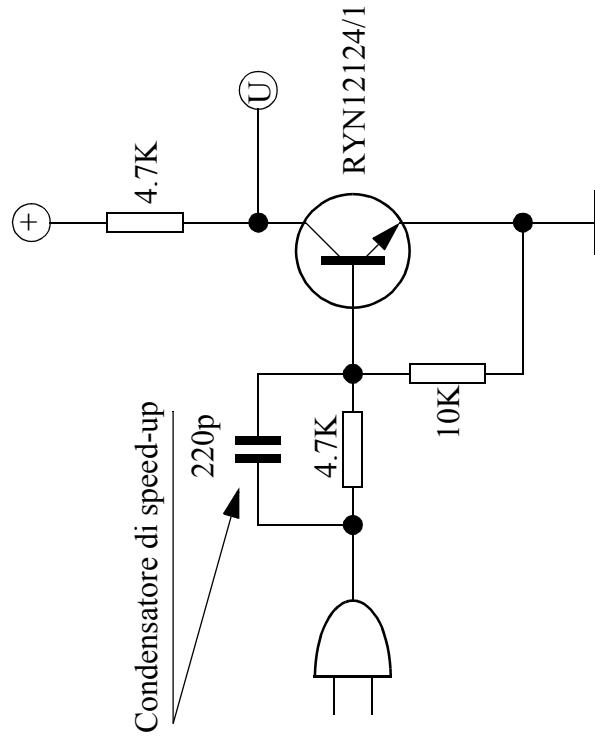Invertitore di logica TTL/CMOS a transistor




Subject responsible TEI/TH C. Mozetic		No. TH-95:1090 Uit	
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)	Checked	Date 1995-04-14	Rev A
		File	

Transistors : differenze tra BJT e MOS

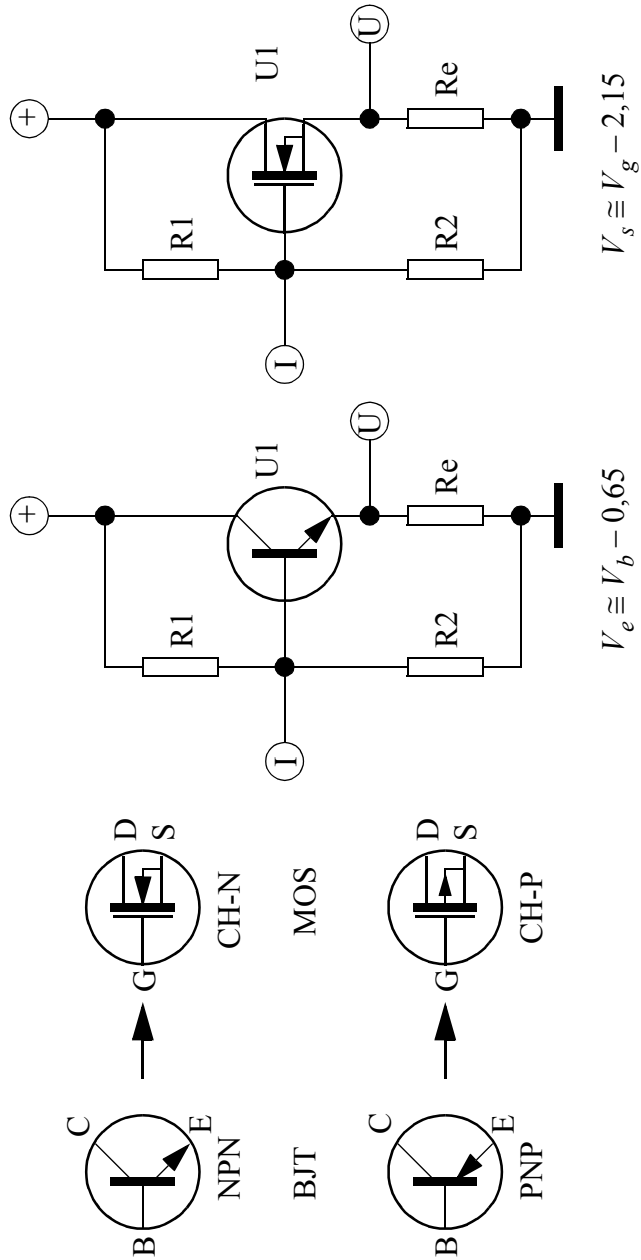


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
<i>File</i>			

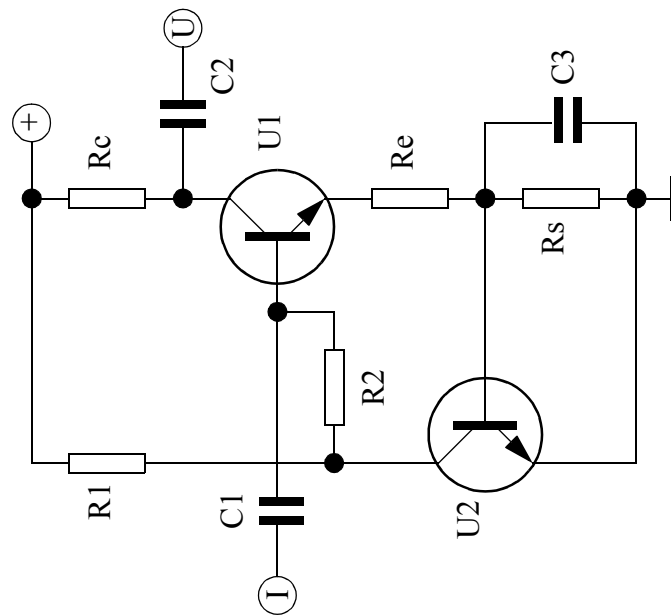Amplificatore a transistor stabilizzato in corrente




<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

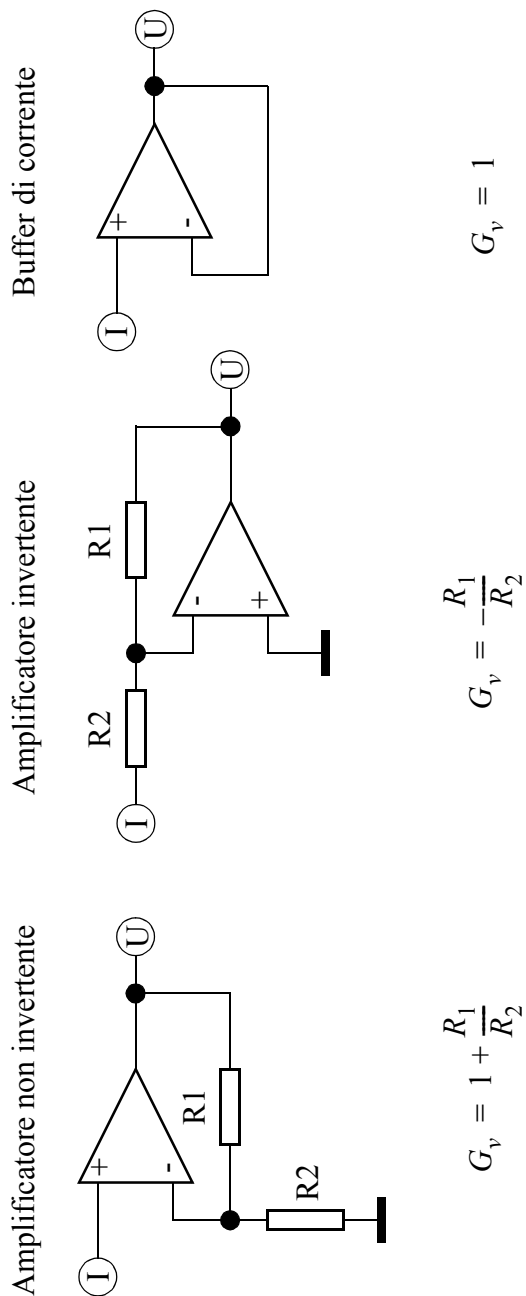Amplificatori operazionali : circuiti di base




<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

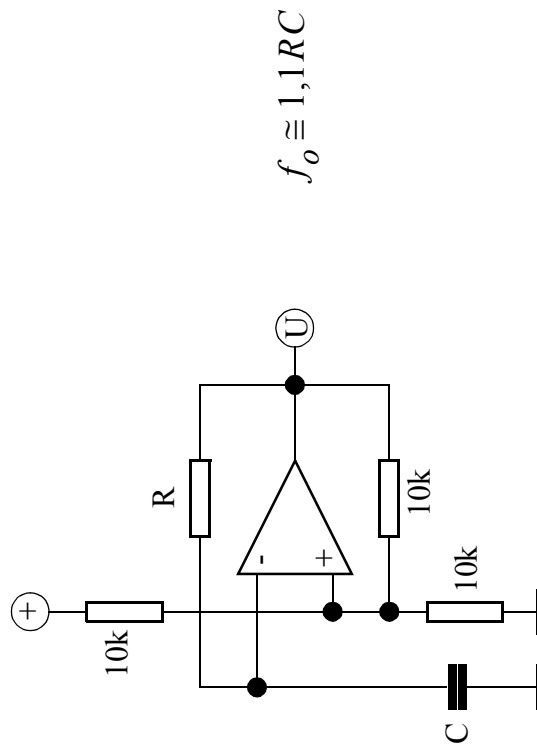Amplificatori operazionali : oscillatore a rilassamento




Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	Checked	No. TH-95:1090 UIt	File
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)	Date 1995-04-14	Rev A	

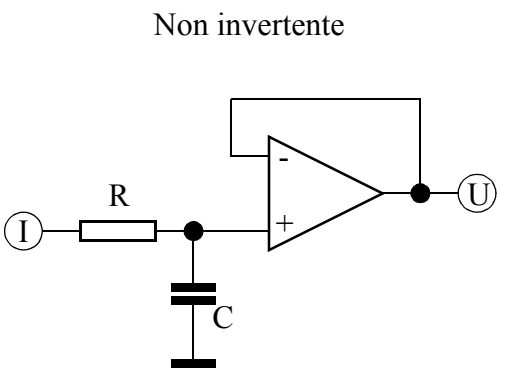
Amplificatori operazionali : filtri passa basso del primo ordine



$$f_t = \frac{1}{2\pi RC}$$

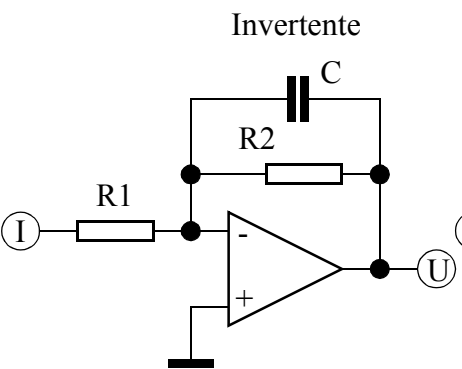


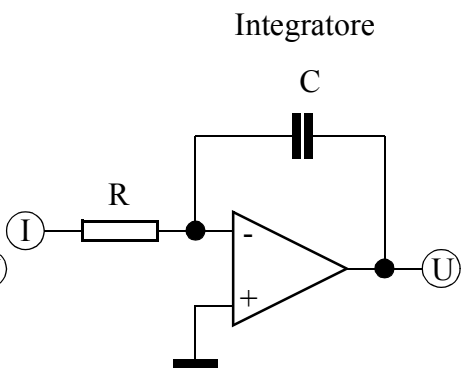
$$f_t = \frac{1}{2\pi (R1 \parallel R2) C}$$



$$f_t = \frac{1}{2\pi RC}$$


<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

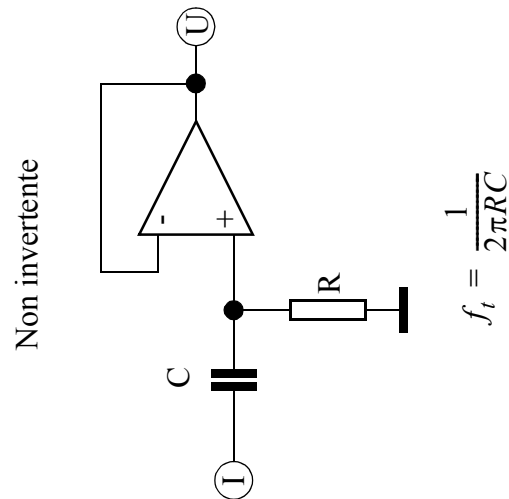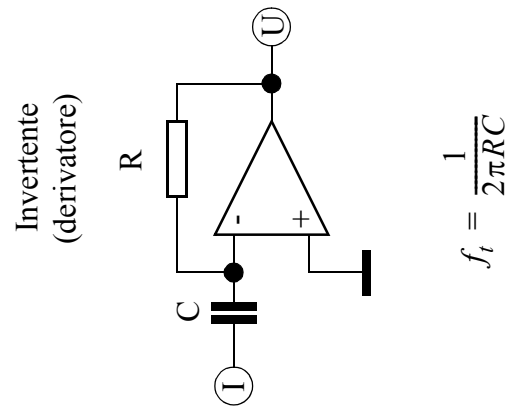Amplificatori operazionali : filtri passa alto del primo ordine



Subject responsible TEI/TH C. Mozetic	No. TH-95:1090 U/it
Doc resp/Approved TEI/TH (F. Testa)	Checked
Date 1995-04-14	Rev A
File	

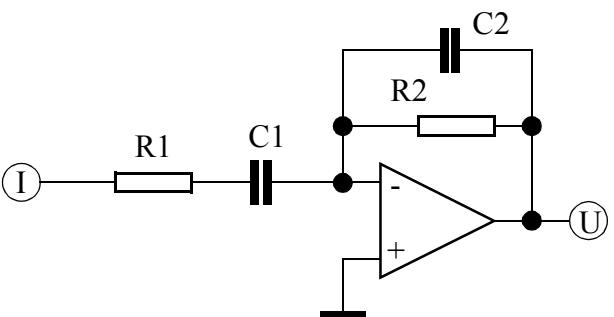Amplificatori operazionali : filtro passa banda del primo ordine



$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$$A_v = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega R_2 C_2)^2}} \frac{1}{\sqrt{1 + (1/\omega R_1 C_1)^2}}$$

<i>Subject responsible</i> TEI/TH C. Mozetic		<i>No.</i> TH-95:1090 Uit	
<i>Doc resp/Approved</i> TEI/TH (F. Testa)	<i>Checked</i>	<i>Date</i> 1995-04-14	<i>Rev</i> A
		<i>File</i>	

Amplificatori operazionali : filtri VCVS del secondo ordine

